

EC1101 - Tutorial Sheet 6

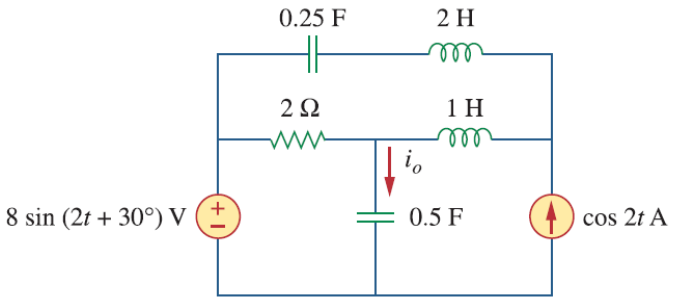
1. Find $\mathbf{i_o(t)}$ using nodal analysis.



2. Find **I** using nodal analysis.

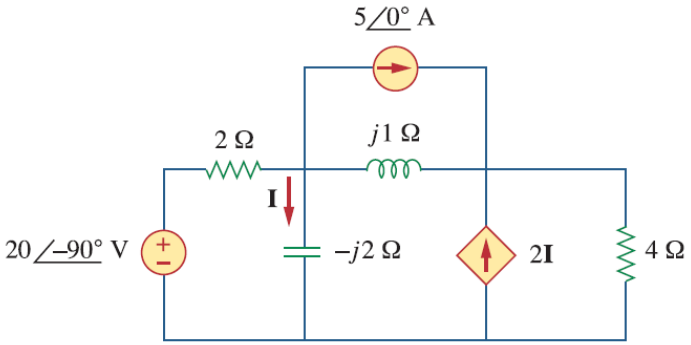

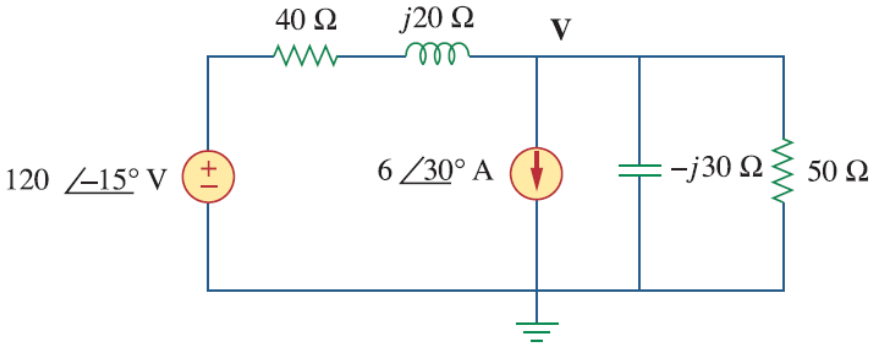3. Find V in the circuit below using nodal analysis.



4. If $v_s(t) = 20 \sin(100t - 40^0)$, find i_x.

